


Part 5:

18. Voltage  $H_1 - X_2$  197.9  
Voltage  $X_1 - X_2$  68.65  
Current  $H_1 - H_3$  3.8A

Voltage  $H_1 - H_3$  127.8  
Load Current 4.25  
Current  $X_1 - X_2$  6.1A

Part 6:

20. Sketch your circuit below:

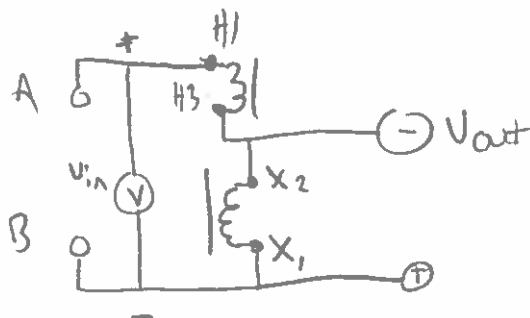

Voltage  $H_1 - H_3$  207  
 $V_{IN}$  88.3

Voltage  $X_1 - X_2$  119.21  
 $V_{OUT}$  119.21